

# MODUL 3

## GERBANG LOGIKA

Nama : Annisa Nugraheni



NIM : L200180066



Kelas : C

### KEGIATAN PRAKTIKUM

#### Percobaan 1. Gerbang AND
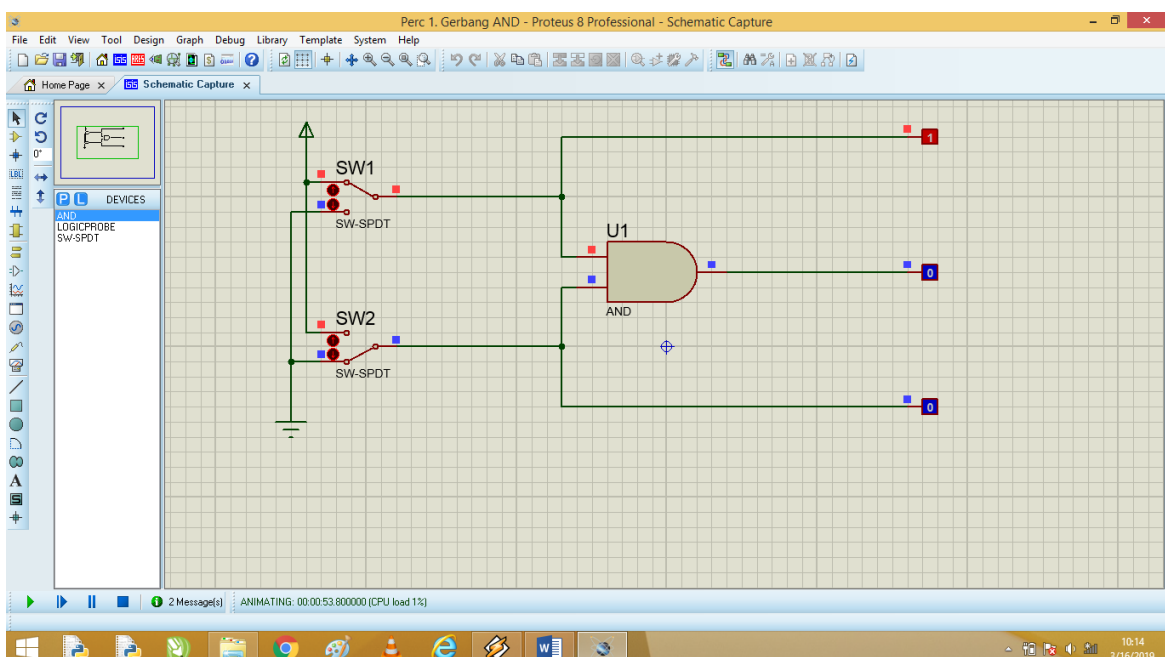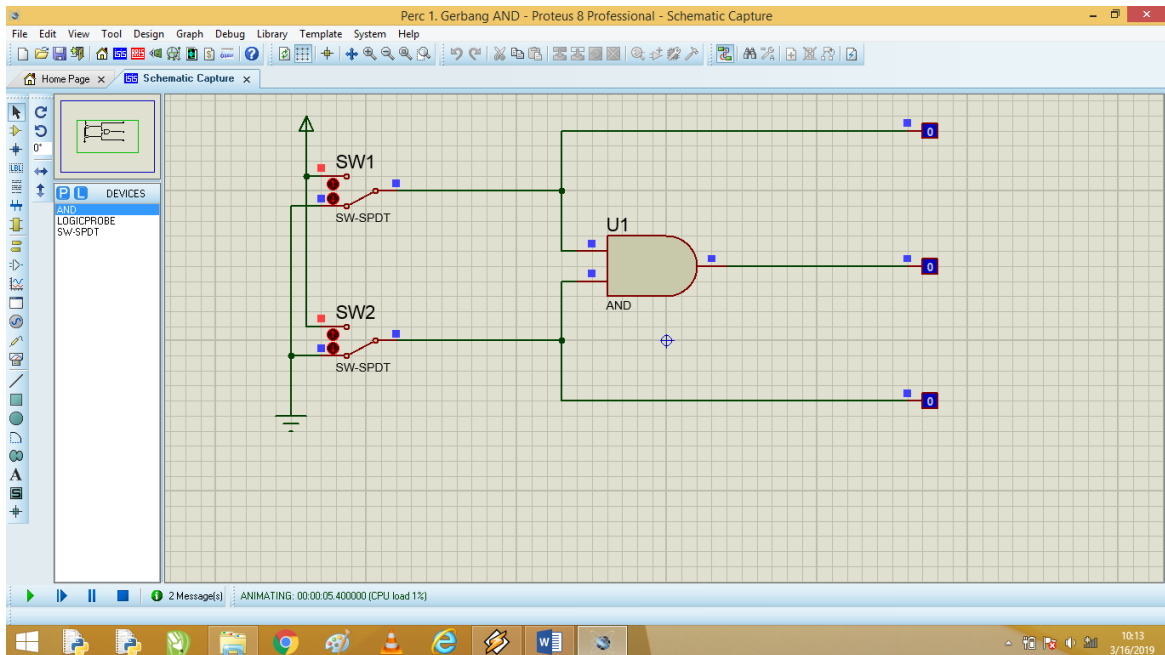
##### 1. Screenshot rangkaian gerbang AND



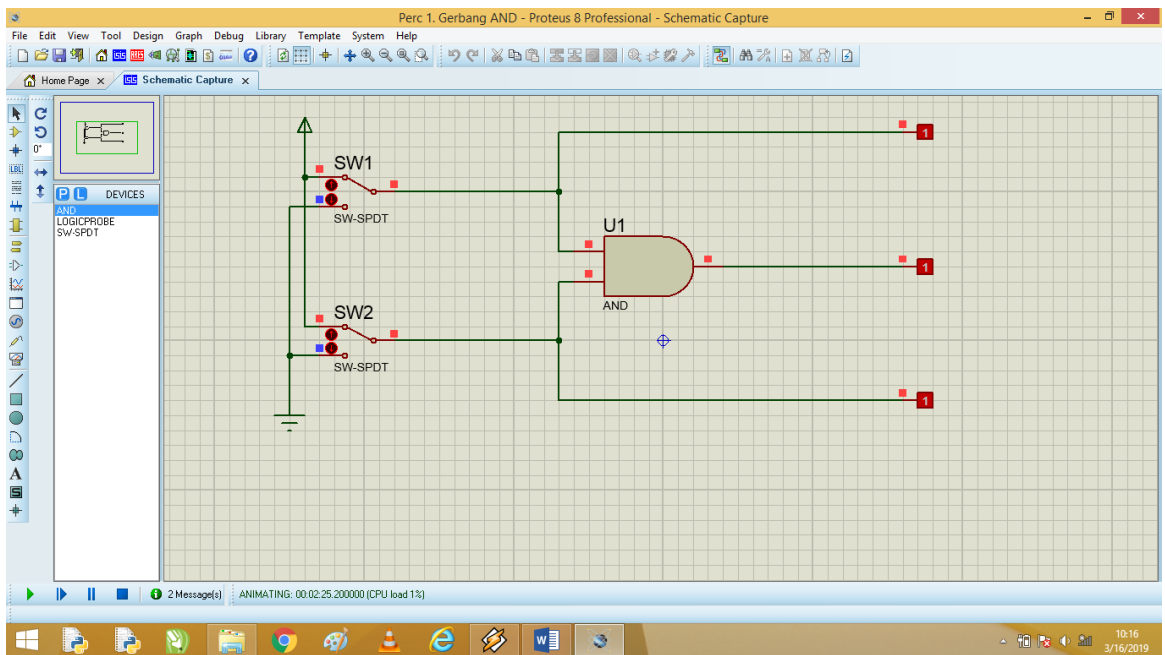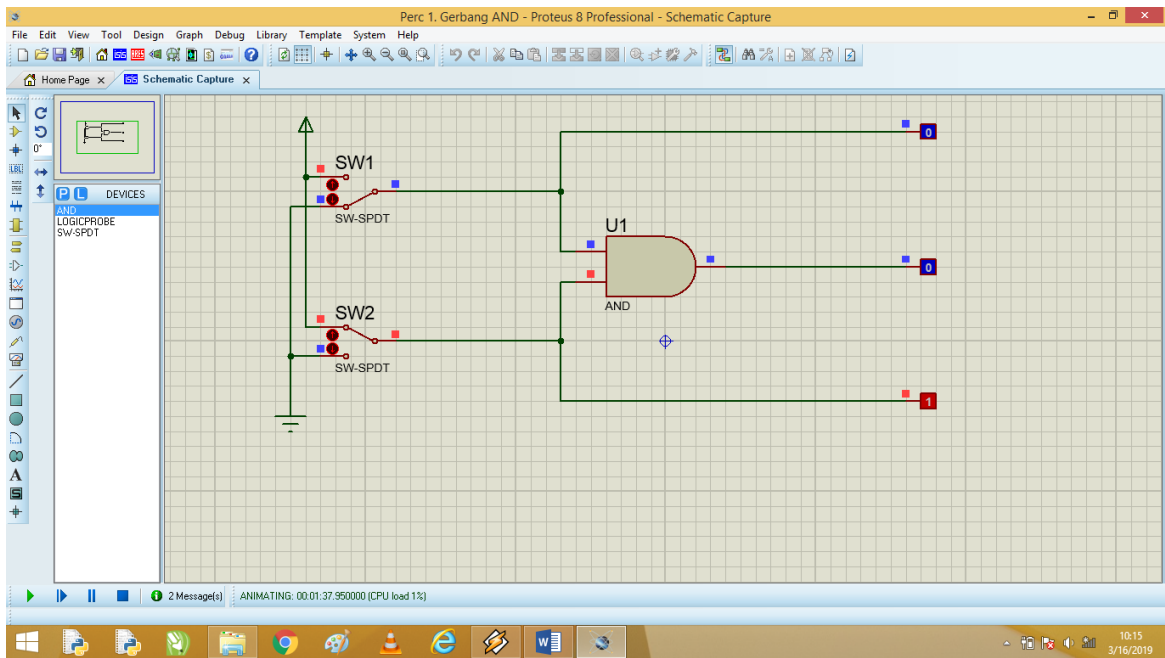


2. Fungsi Boolean :  $L3 = L1 L2$  atau  $L3 = L1.L2$

3. Tabel kebenaran


SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1



#### 4. Diagram Waktu

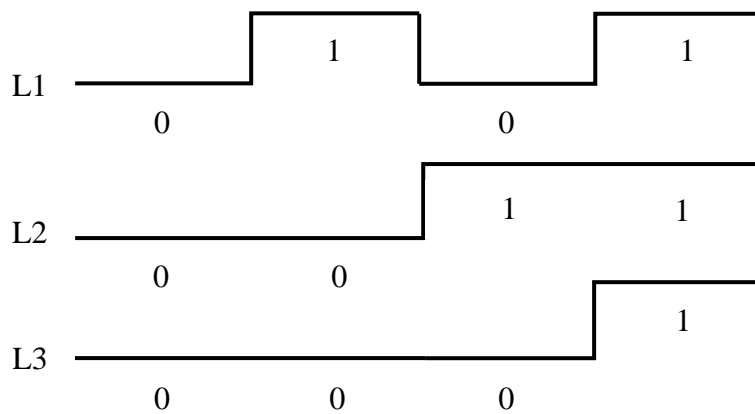

#### Percobaan 2. Gerbang OR

##### 1. Screenshot rangkaian gerbang OR

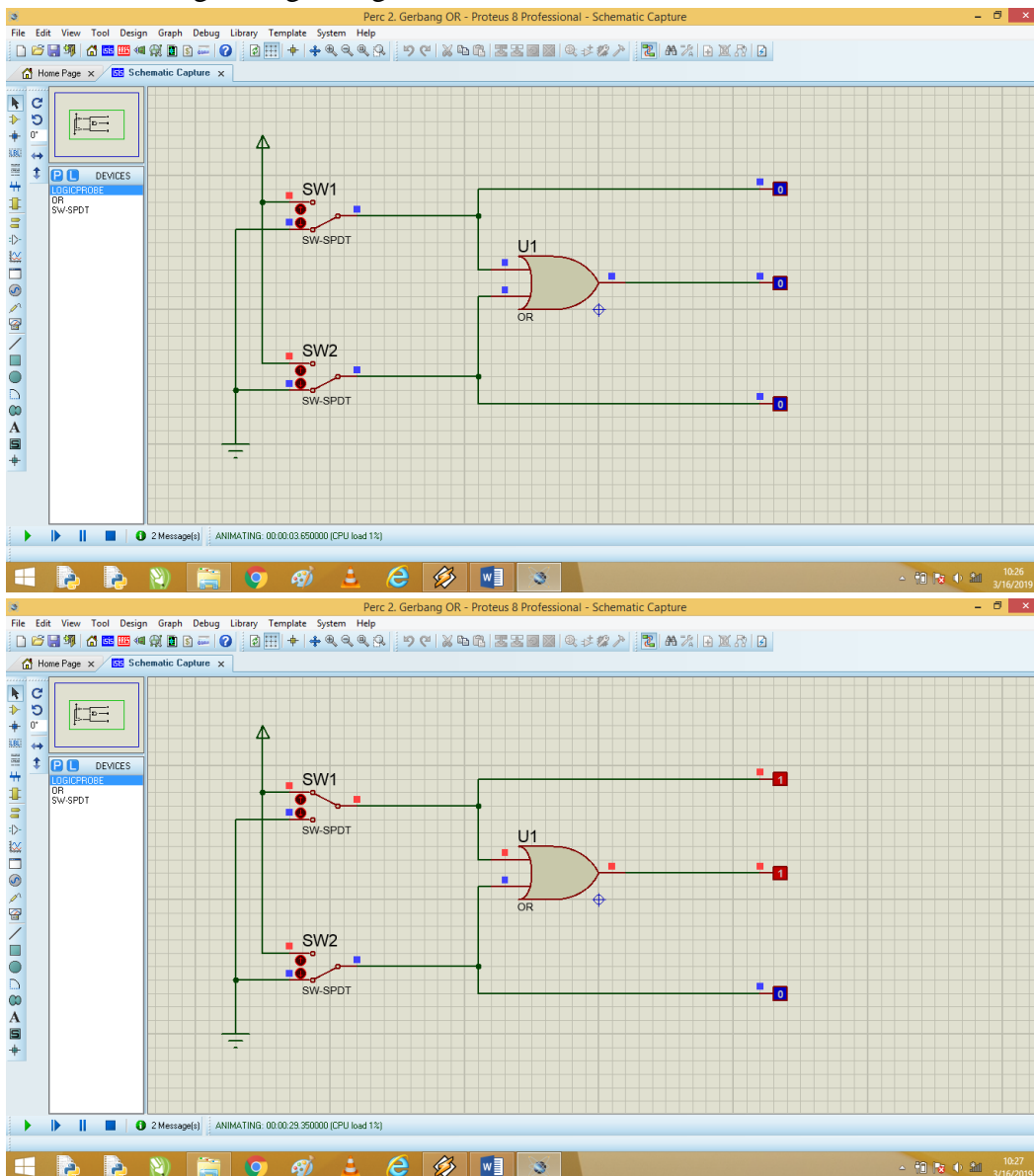

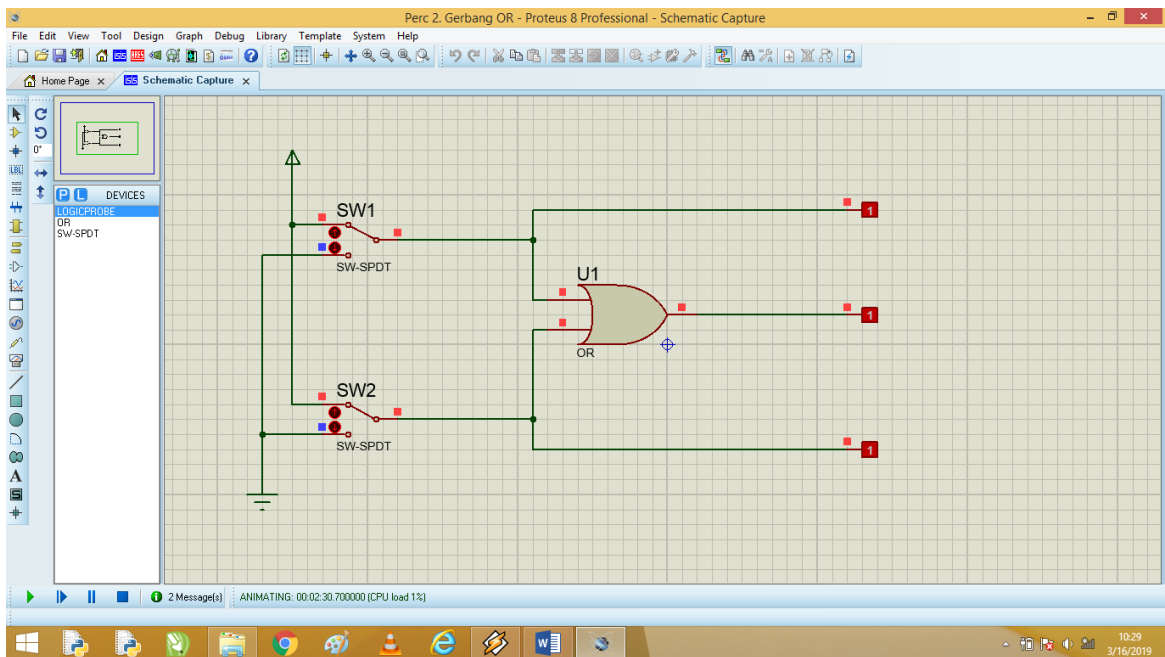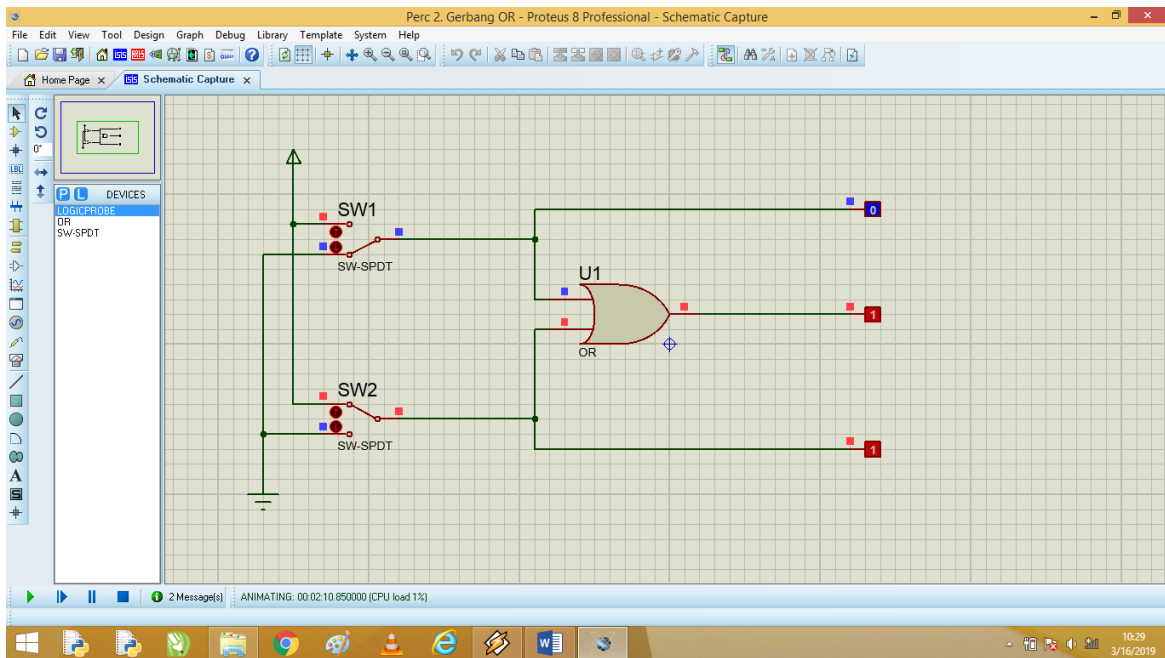


2. Fungsi Boolean :  $L3 = L1 + L2$

3. Tabel kebenaran



SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1

#### 4. Diagram Waktu

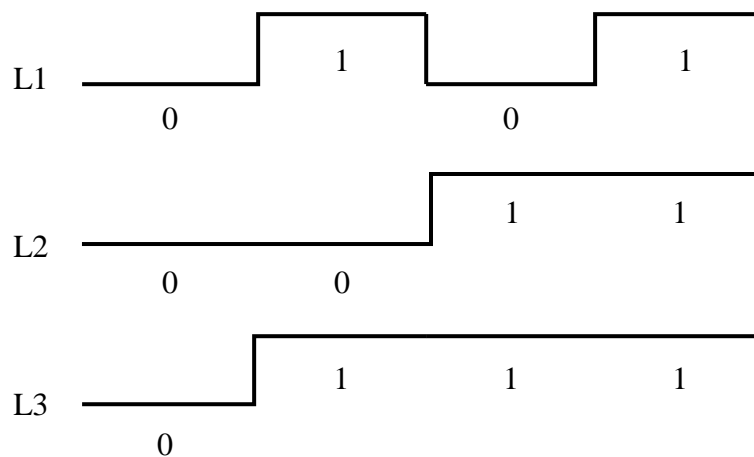

#### Percobaan 3. Gerbang NOT
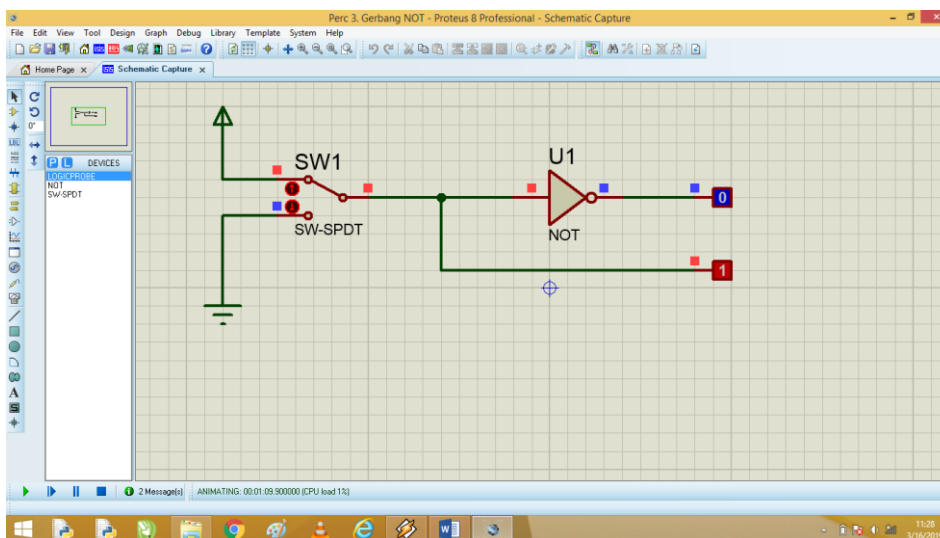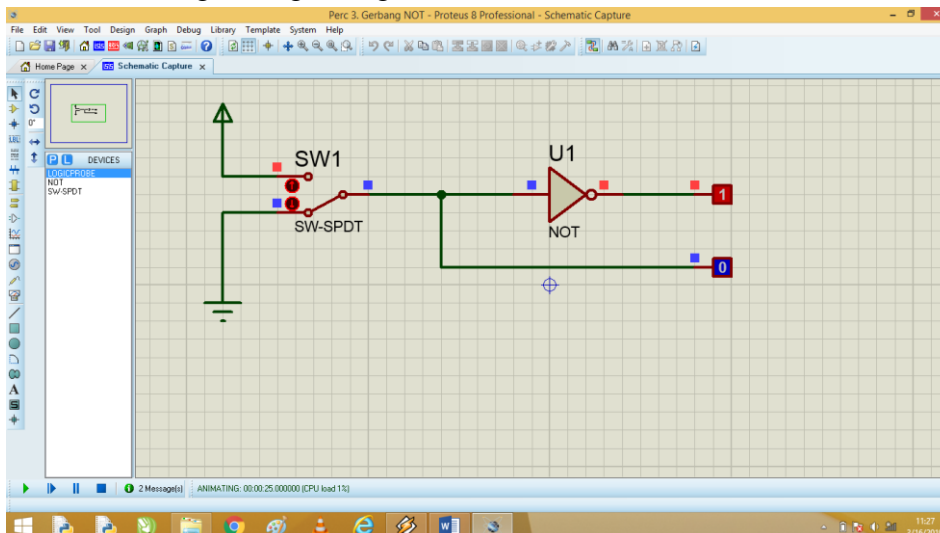
##### 1. Screenshot rangkaian gerbang NOT




##### 2. Fungsi Boolean : $L1 = \sim L2$ atau $L1 = \overline{L2}$

### 3. Tabel kebenaran


SW 1	L2	L1
0	0	1
1	1	0




### 4. Diagram Waktu

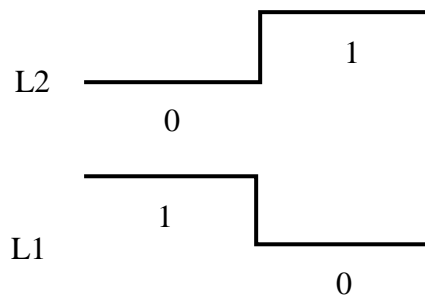

## Percobaan 4. Gerbang NAND

### 1. Screenshot rangkaian gerbang NAND

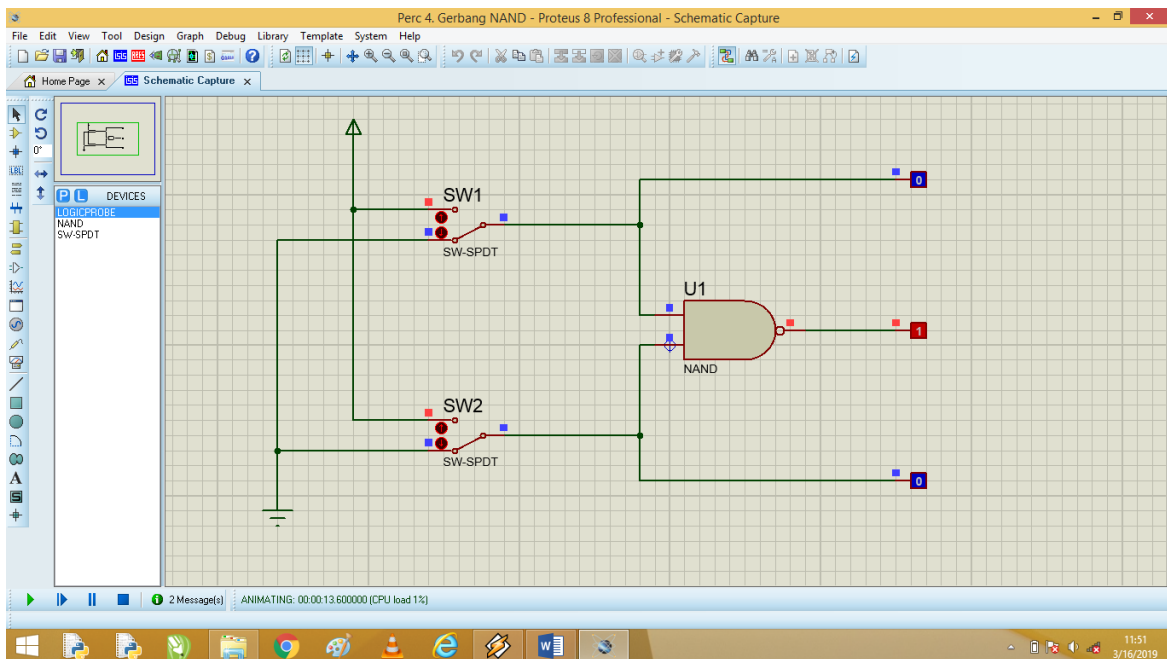

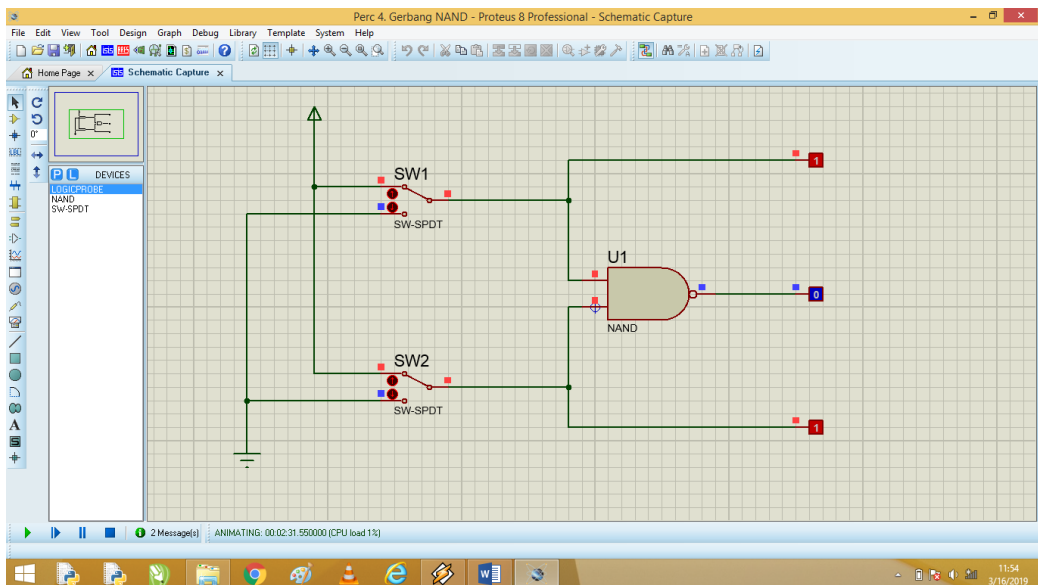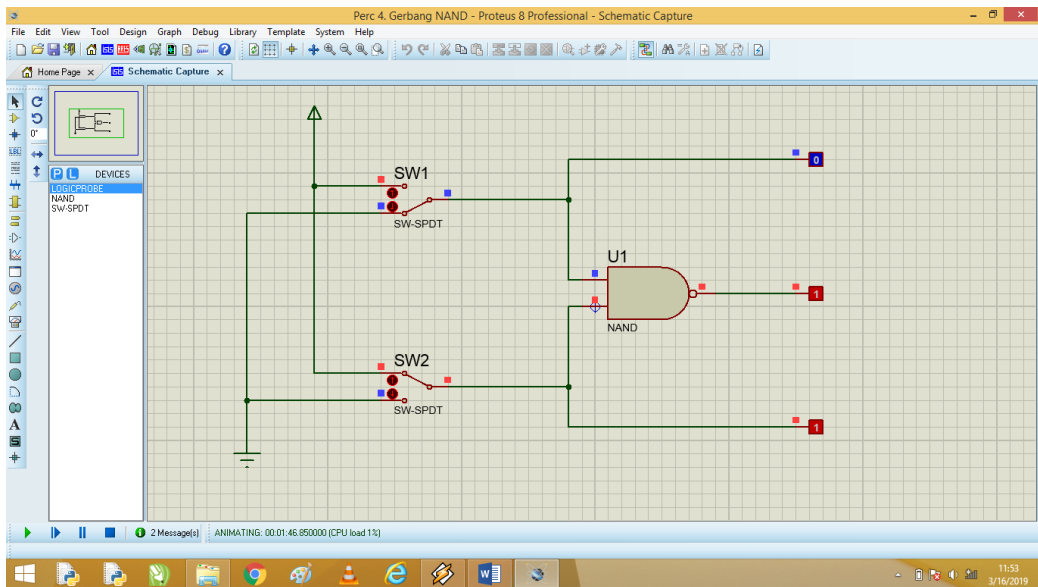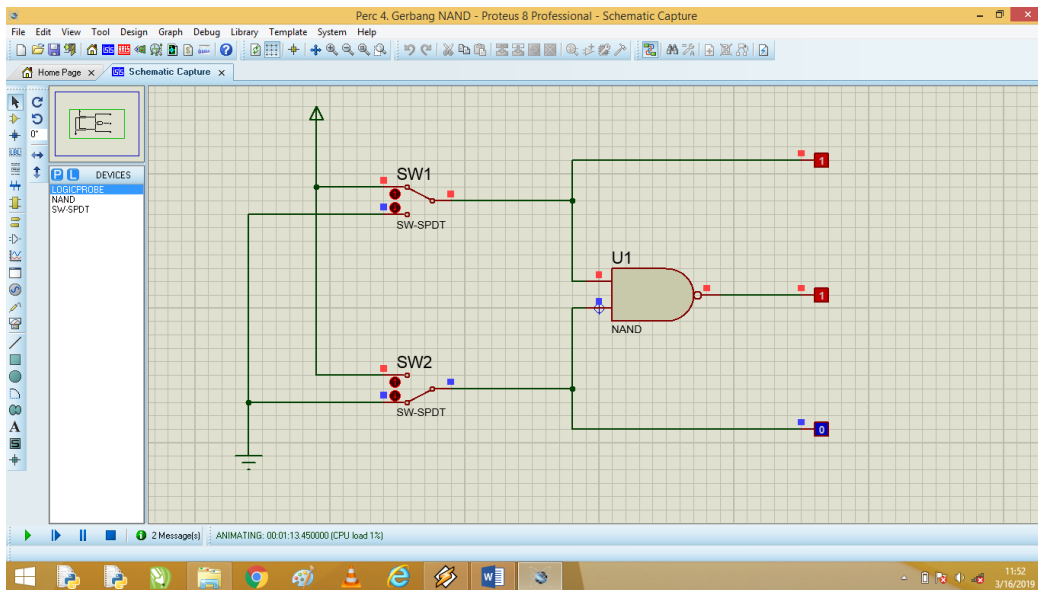


2. Fungsi Boolean :  $L3 = \overline{L1 \cdot L2}$  atau  $\overline{L1} \cdot \overline{L2}$

3. Tabel kebenaran


SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

4. Diagram Waktu



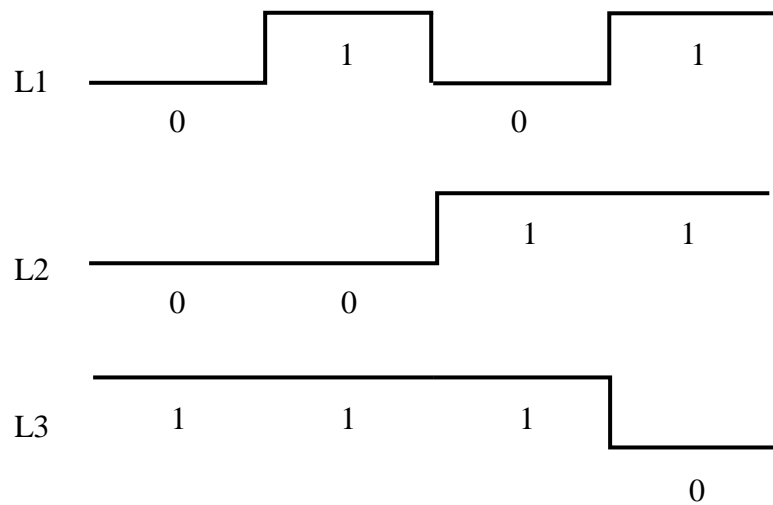


## Percobaan 5. Gerbang NOR

1. Screenshot rangkaian gerbang NOR

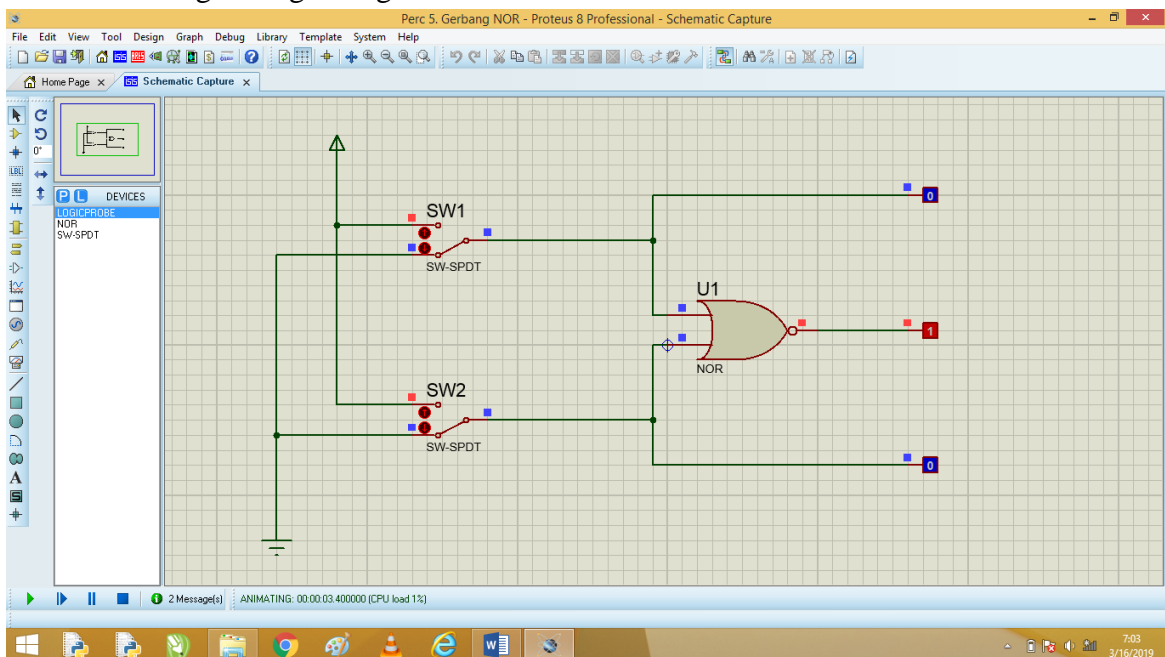



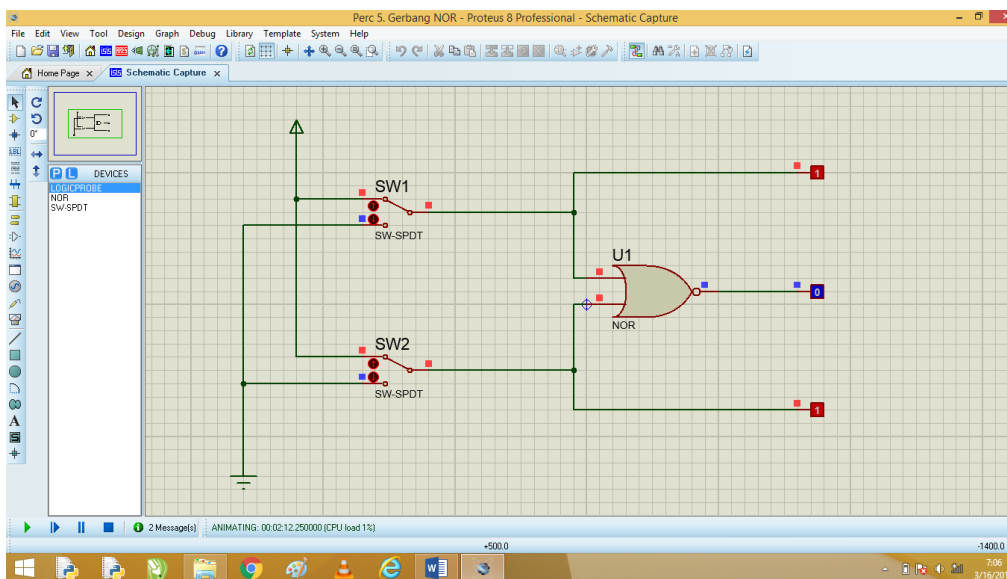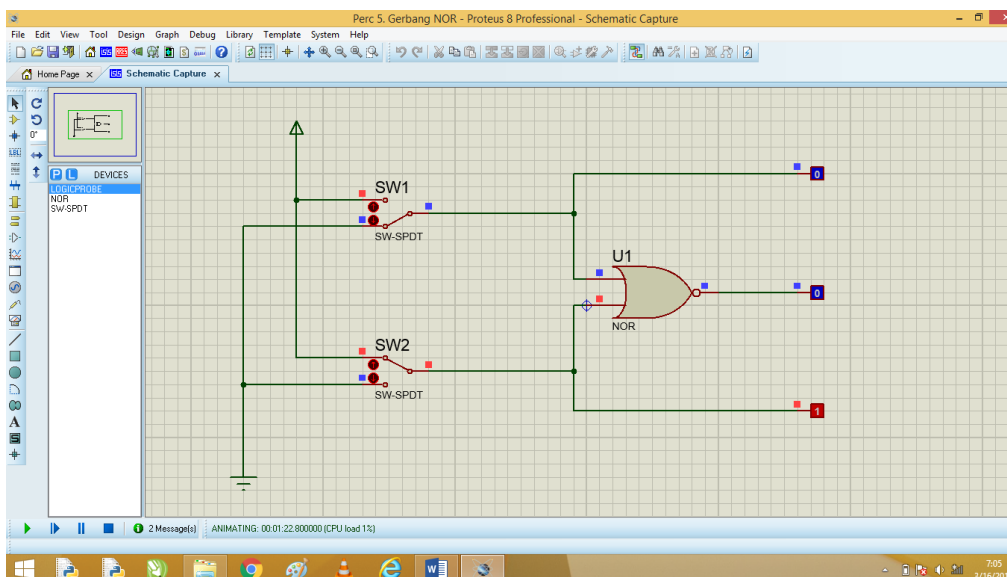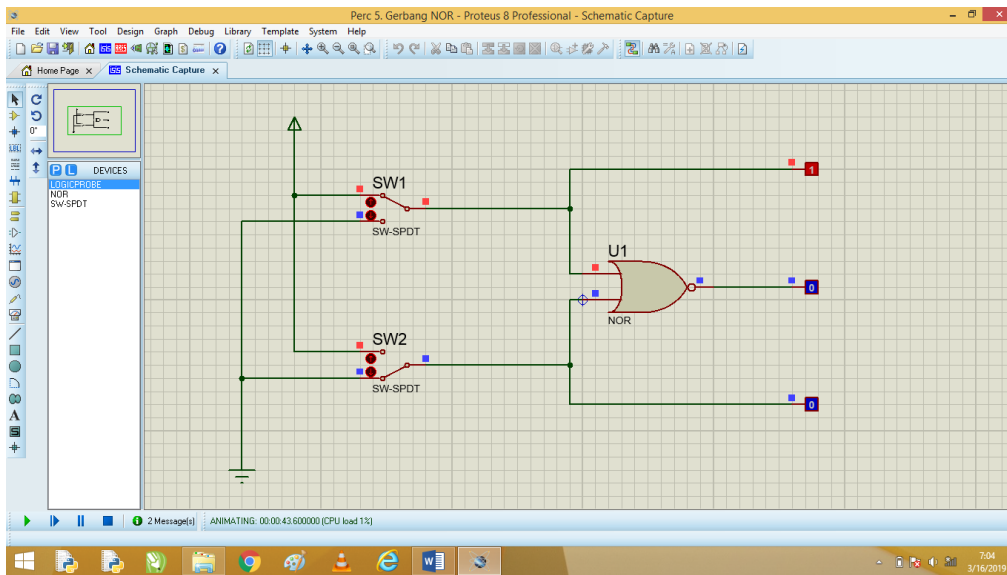


2. Fungsi Boolean :  $L3 = \overline{L1 + L2}$

3. Tabel kebenaran


SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0




4. Diagram Waktu

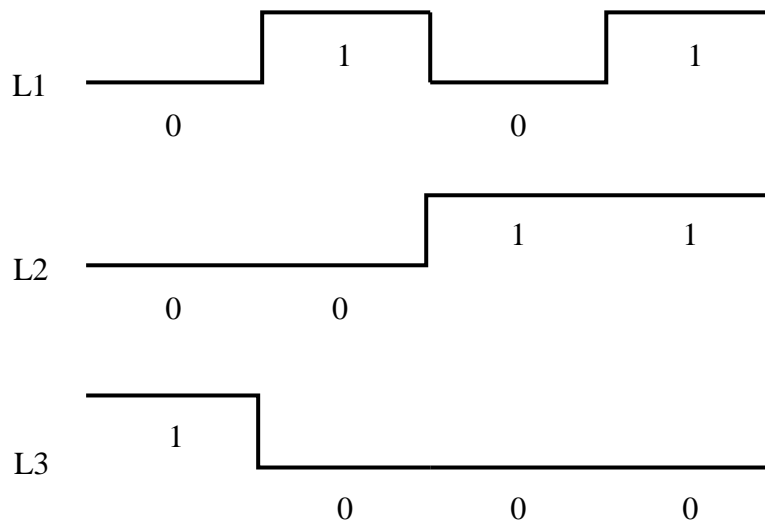

## Percobaan 6. Gerbang XOR

1. Screenshot rangkaian gerbang XOR

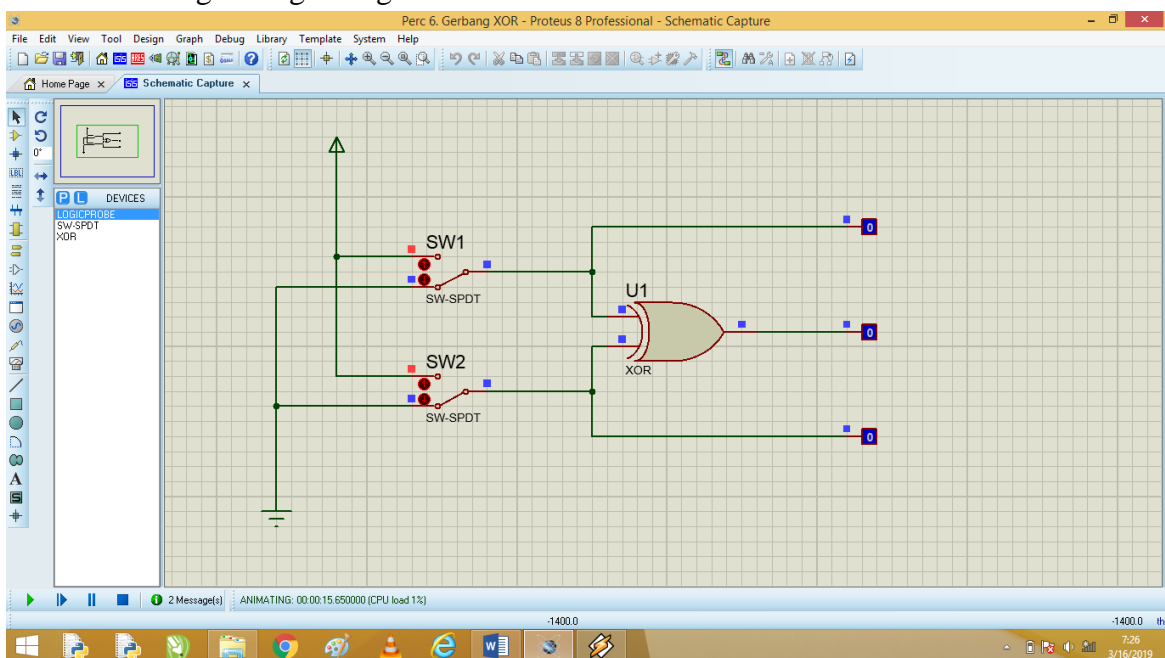

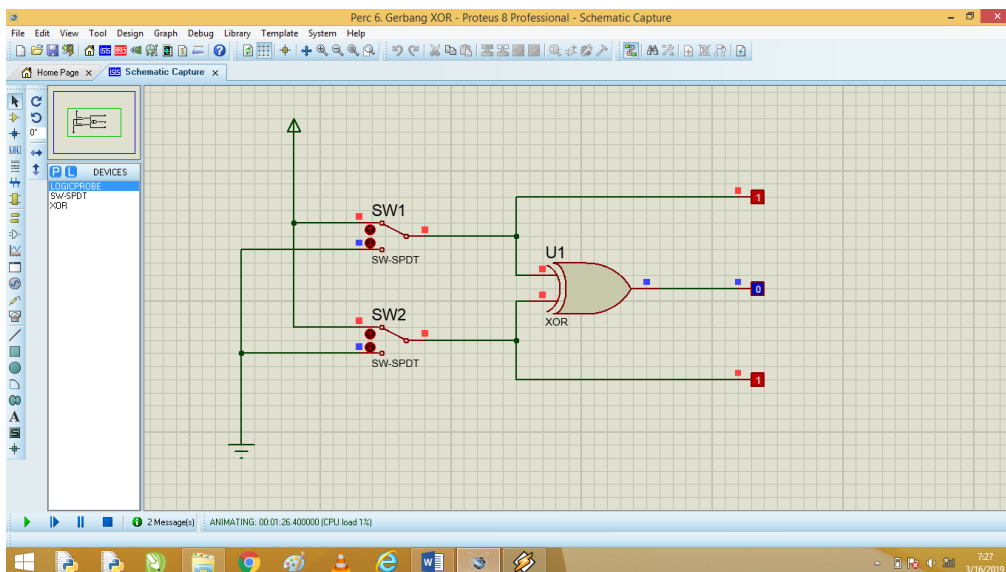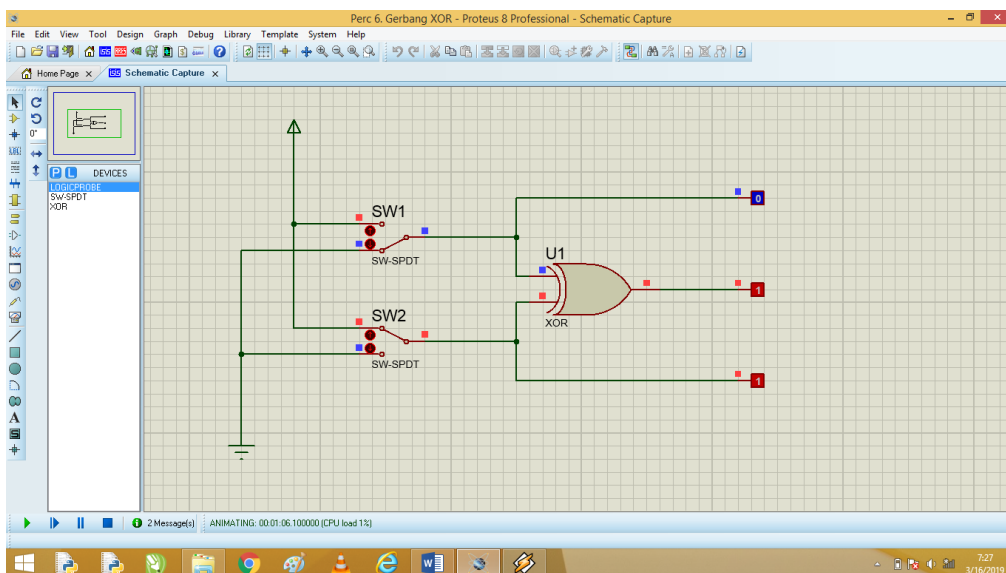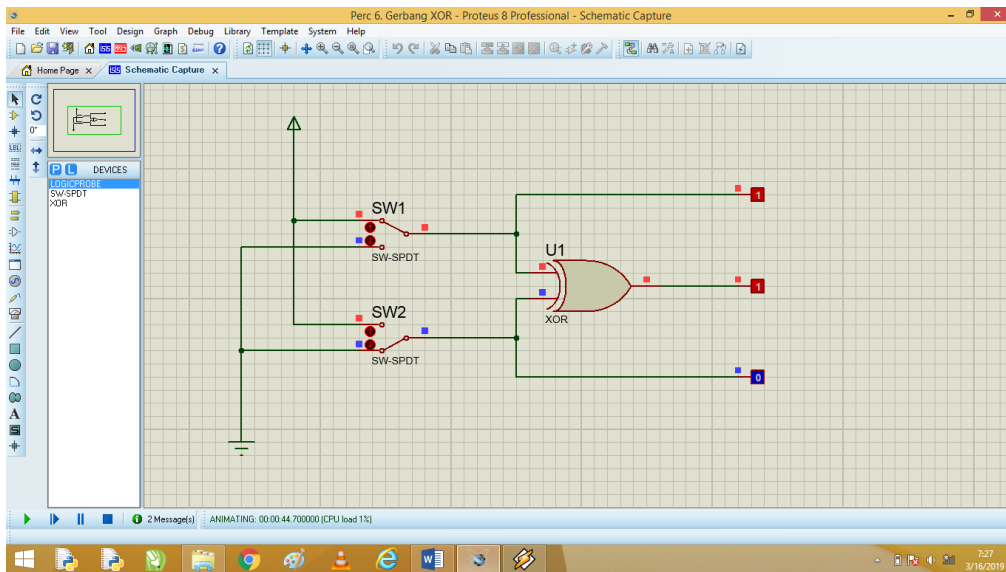


2. Fungsi Boolean :  $L3 = L1 \oplus L2$

3. Tabel kebenaran


SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0




4. Diagram Waktu

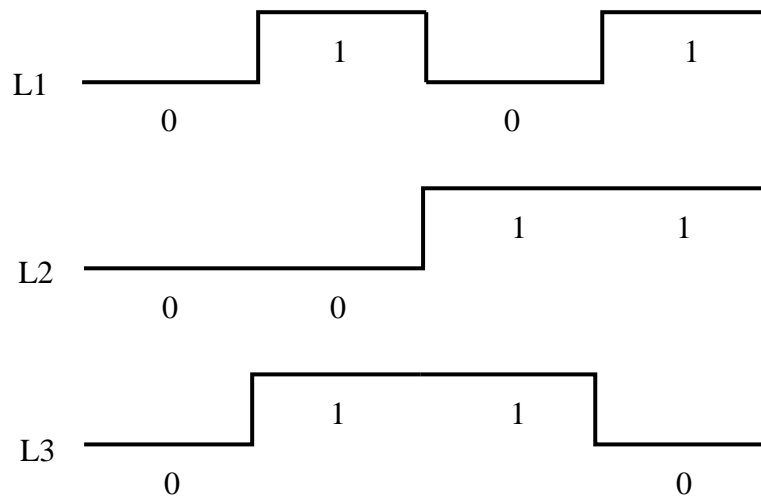

## Percobaan 7. Gerbang XNOR

1. Screenshot rangkaian gerbang XNOR

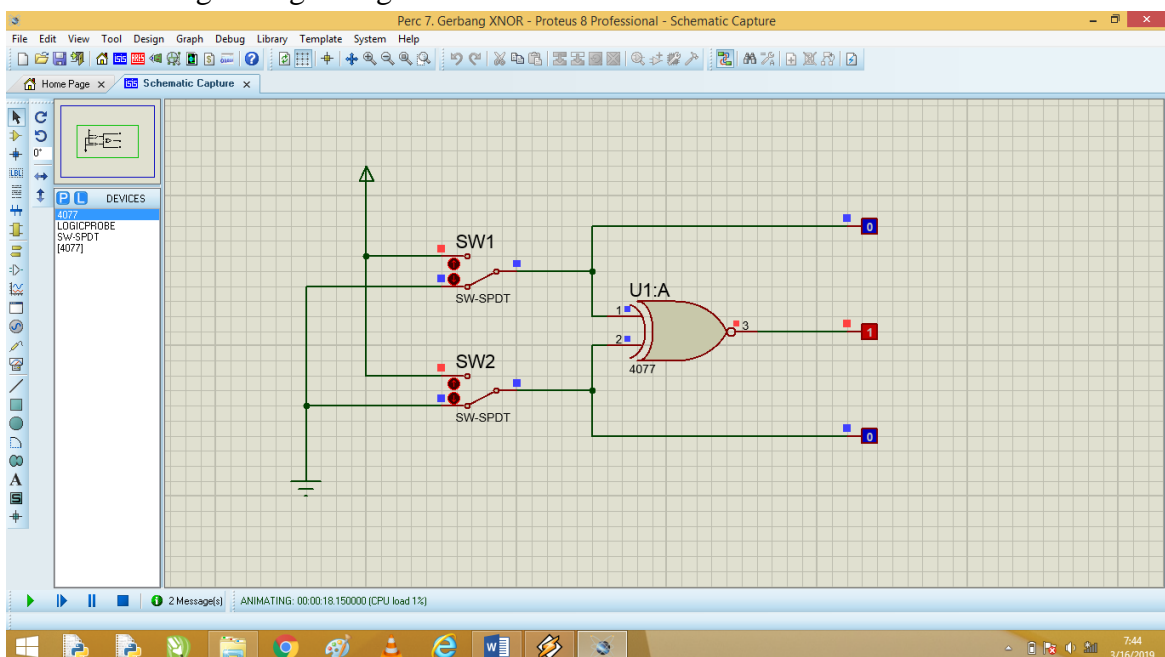

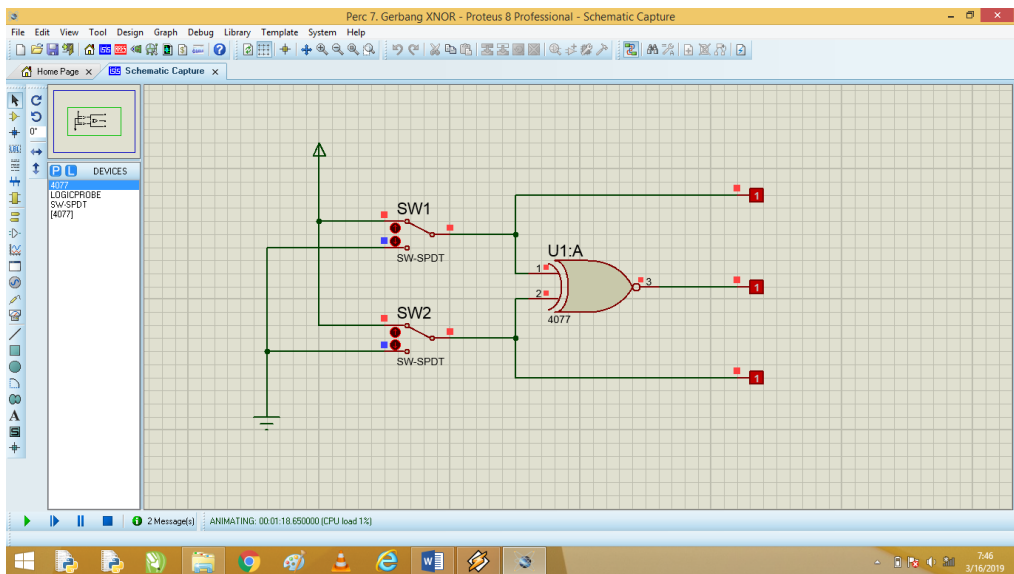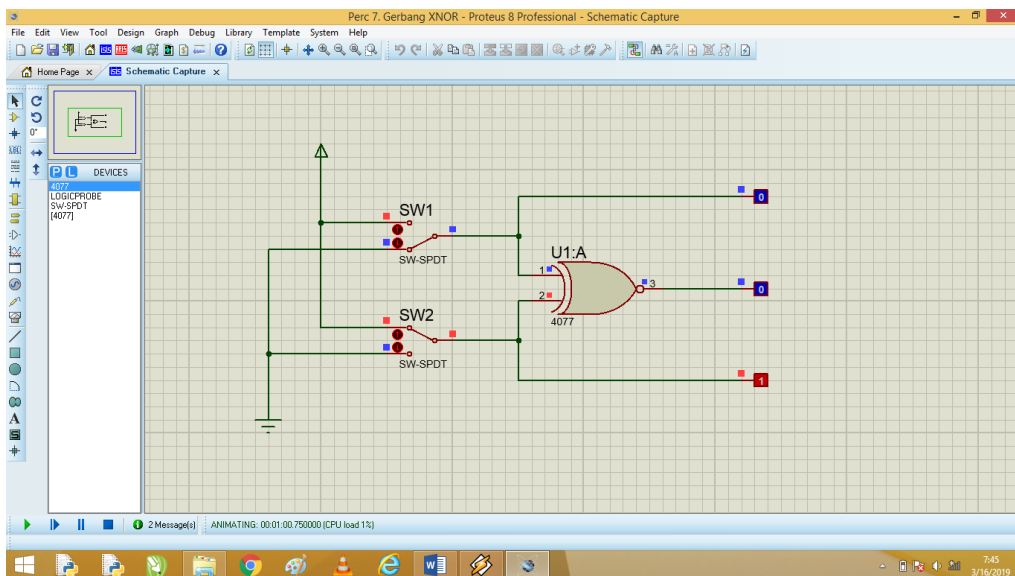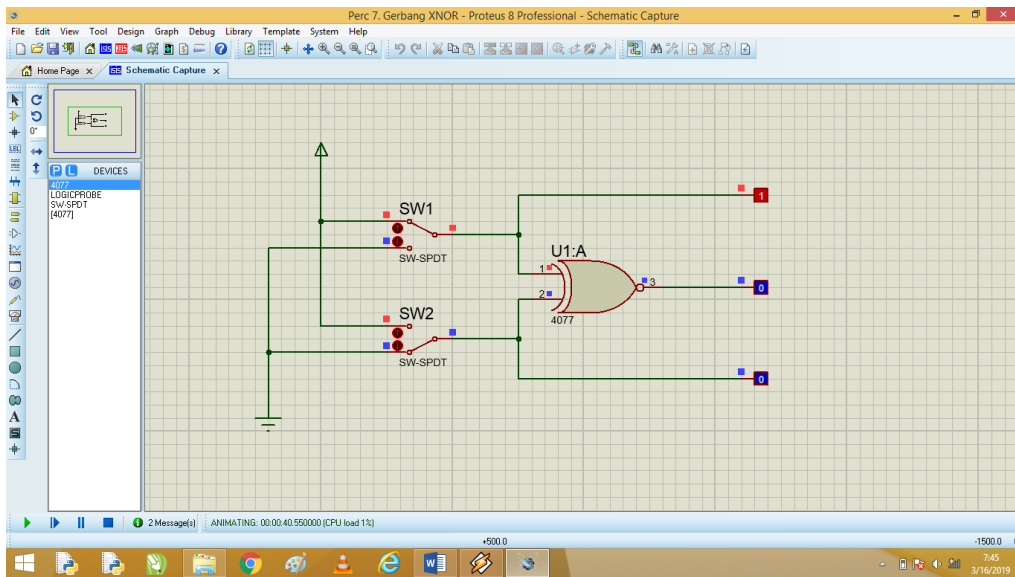

2. Fungsi Boolean :  $L3 = \overline{L1 \oplus L2}$

3. Tabel kebenaran

SW 1	SW 2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

4. Diagram Waktu

